



POLITECNICO
MILANO 1863

Elettromagnetismo

Elettricità. Corrente. Magnetismo

Maurizio Zani

Sommario

[Elettrostatica](#)

[Materiali conduttori](#)

[Condensatori](#)

[Materiali dielettrici](#)

[Corrente elettrica](#)

[Resistori](#)

[Circuiti elettrici continui](#)

[Magnetostatica](#)

[Induzione elettromagnetica](#)

[Induttori](#)

[Materiali magnetici](#)

[Circuiti elettrici variabili](#)


[Elettromagnetismo](#)

Elettromagnetismo

Maurizio Zani

Raccolta di lezioni per
Elettromagnetismo

Elettricità. Corrente. Magnetismo

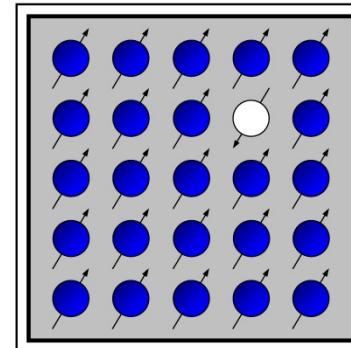

<http://www.mauriziorzani.it/wp/?p=1128>



POLITECNICO MILANO 1863

Maurizio Zani

Elettromagnetismo

Elettrostatica

Materiali conduttori

Condensatori

Materiali dielettrici

Corrente elettrica

Resistori

Circuiti elettrici continui

Magnetostatica

Induzione elettromagnetica

Induttori

Materiali magnetici

Circuiti elettrici variabili

Elettromagnetismo

Circuiti in transitorio

Circuiti oscillanti



Situazione stazionaria

- campi e correnti costanti nel tempo
- equazioni di Maxwell stazionarie
- leggi di Kirchhoff

Situazione non stazionaria

- campi e correnti variabili
- equazioni di Maxwell complete

Situazione quasi stazionaria

- campi e correnti lentamente variabili
- leggi di Kirchhoff
- circuiti in transitorio
 - processi di carica/scarica
- circuiti oscillanti
 - ideali e reali




Circuiti in transitorio: carica del condensatore

circuito RC

$$V_0 = \Delta V_R + \Delta V_C = RI + \frac{q}{C} = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}$$

legge di Kirchhoff

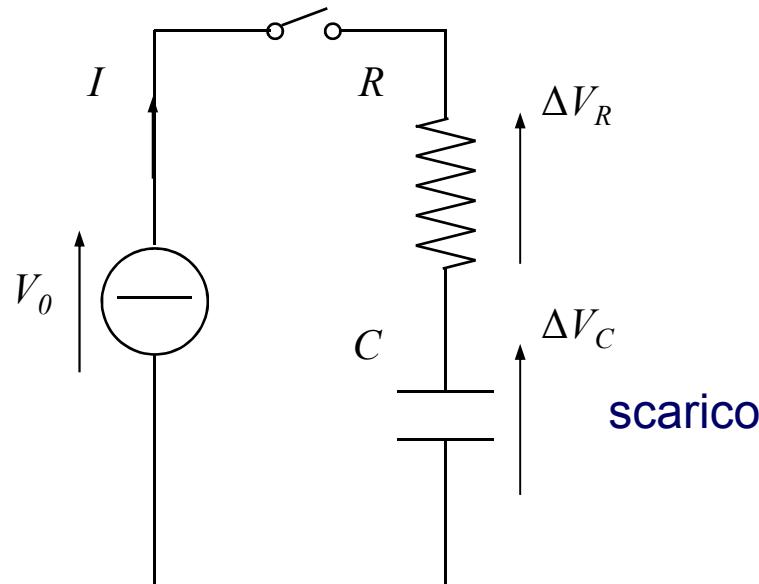


$$\int_0^q \frac{dq}{q - CV_0} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$\ln\left(\frac{q - CV_0}{-CV_0}\right) = -\frac{1}{RC} t$$

$$q = CV_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$



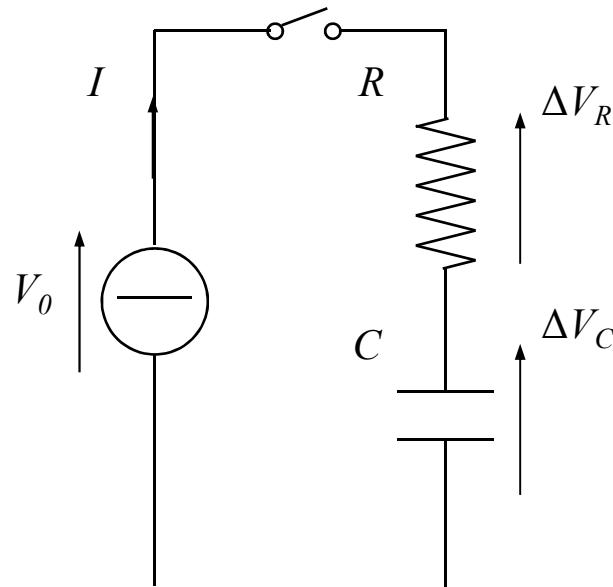Circuiti in transitorio: carica del condensatore




$$q = CV_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) = q_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$q_0 = CV_0$ carica finale

$$\tau = RC$$

costante di tempo

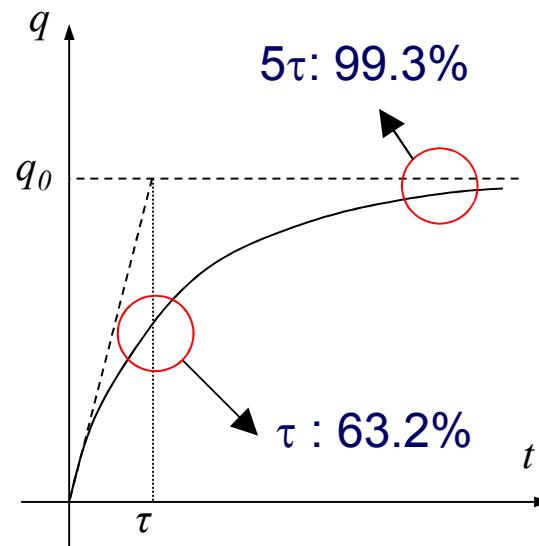


$$\left. \frac{dq}{dt} \right|_{t=0} = \frac{q_0}{\tau}$$

intercetta




Circuiti in transitorio: carica del condensatore

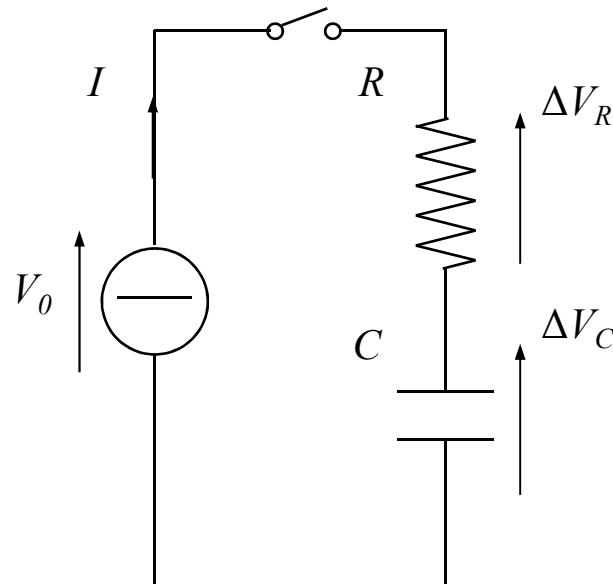
$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$


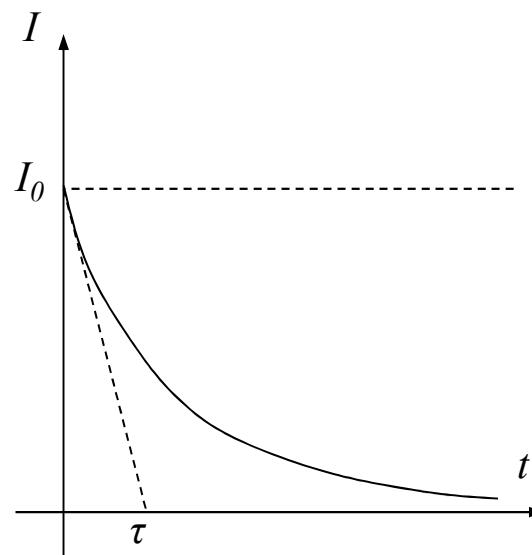
$$I_0 = \frac{V_0}{R} \quad \text{corrente iniziale}$$




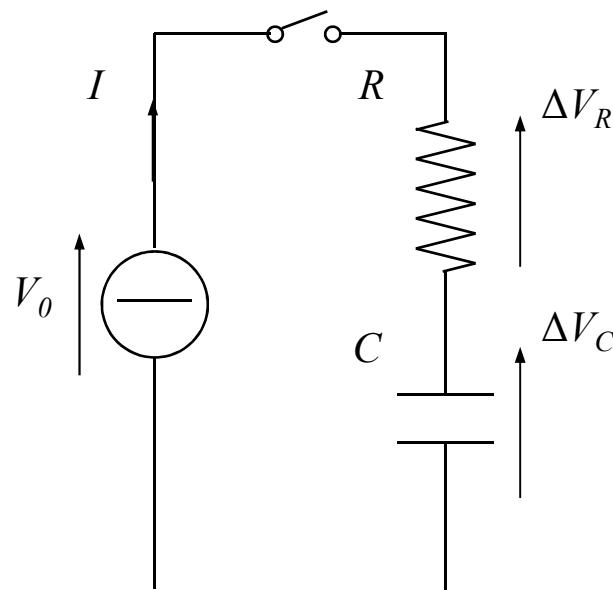Circuiti in transitorio: carica del condensatore



$$\Delta V_C = \frac{q}{C} = \frac{q_0}{C} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$
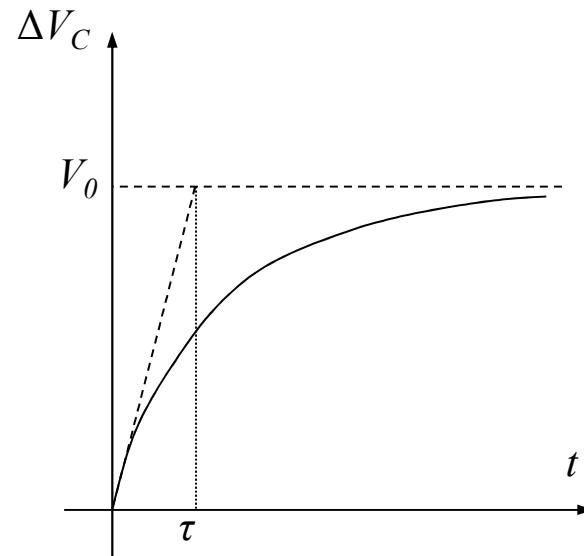
$$V_0 = \frac{q_0}{C} \quad \text{tensione finale}$$




$$W_C = \frac{1}{2} C V_0^2$$

energia accumulata




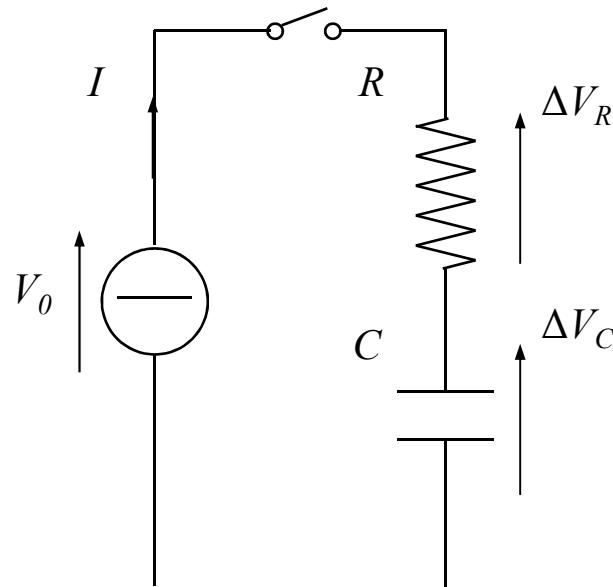Circuiti in transitorio: carica del condensatore



$$\Delta V_R = RI = RI_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = R \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$V_0 = RI_0$ tensione iniziale

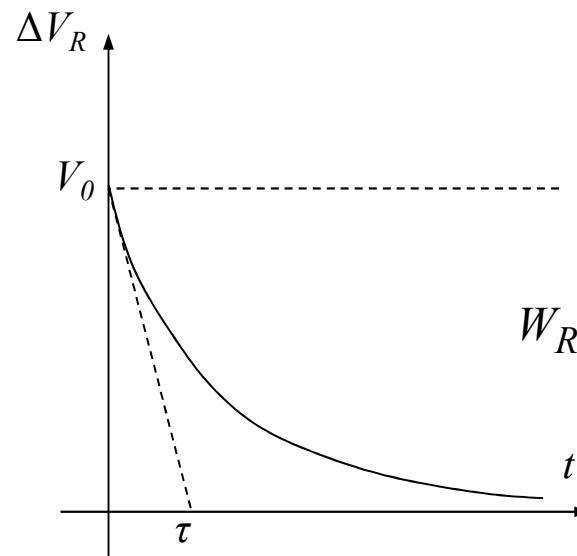

$$W_R = \int_0^{\infty} RI^2 dt = \frac{1}{2} C V_0^2 = W_C$$



energia dissipata



POLITECNICO MILANO 1863

Maurizio Zani

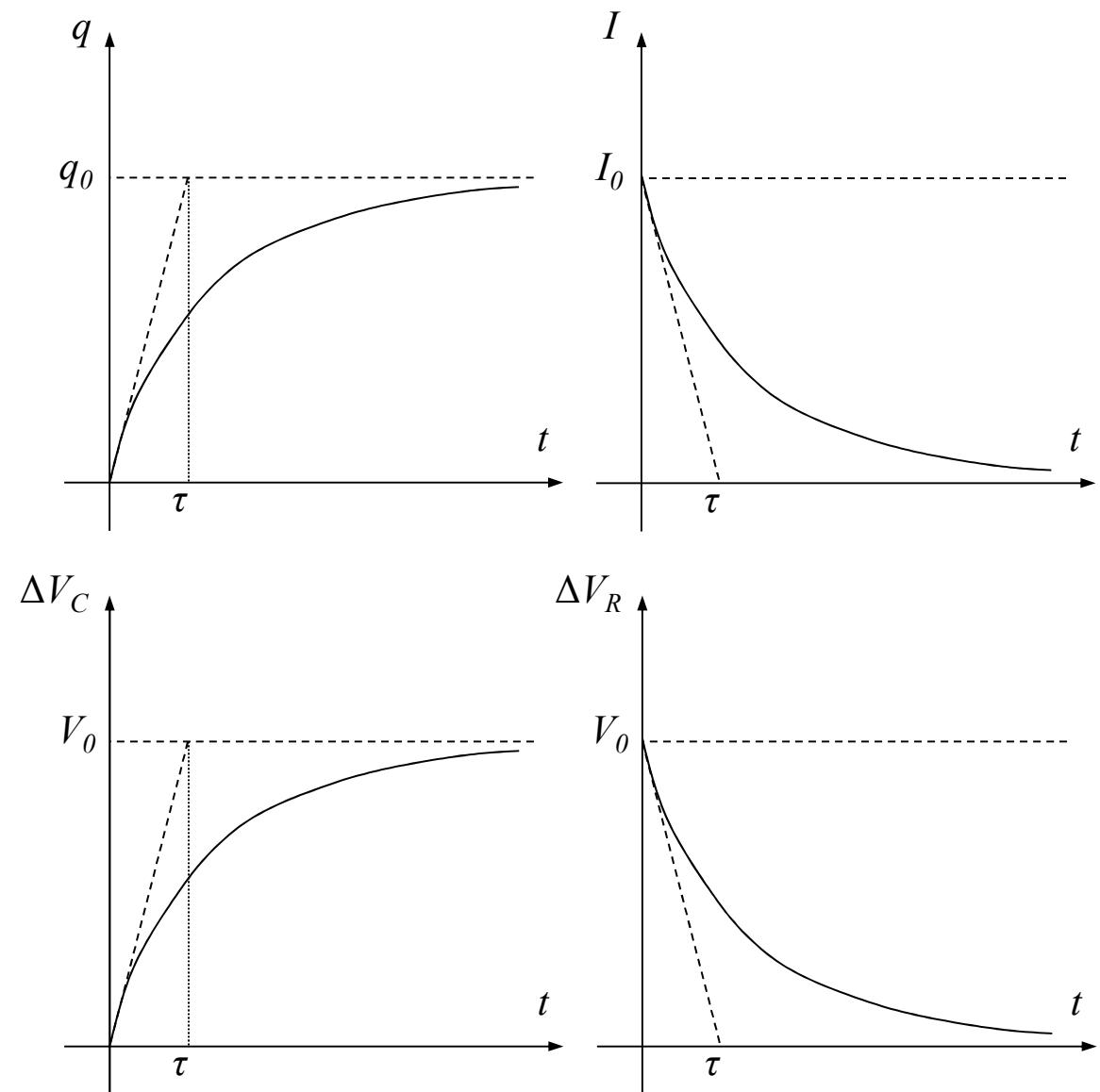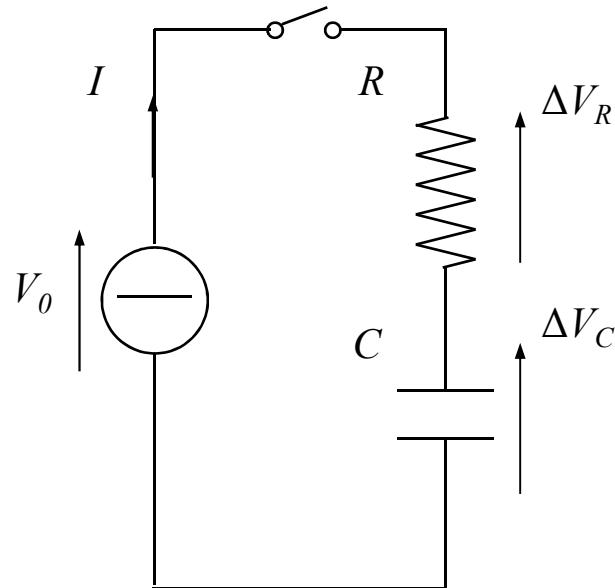Circuiti in transitorio: carica del condensatore




Circuiti in transitorio: scarica del condensatore

circuito RC

$$\Delta V_R + \Delta V_C = RI + \frac{q}{C} = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

legge di Kirchhoff

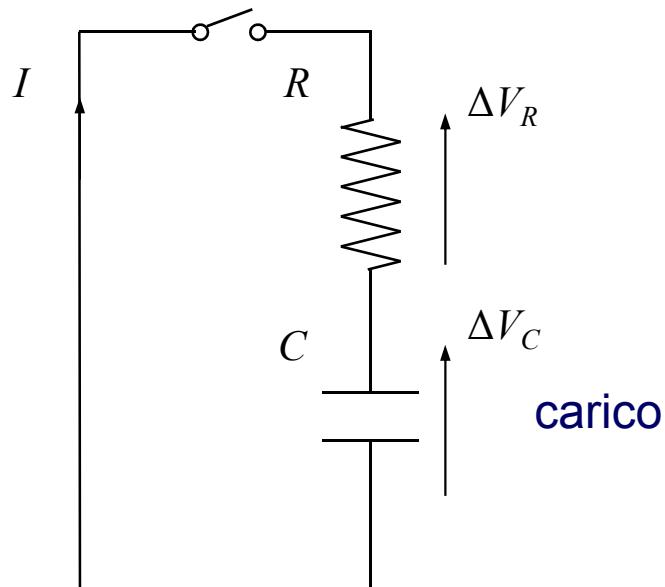



$$\int_{q_0}^q \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$\ln\left(\frac{q}{q_0}\right) = -\frac{1}{RC} t$$


$$q = q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$



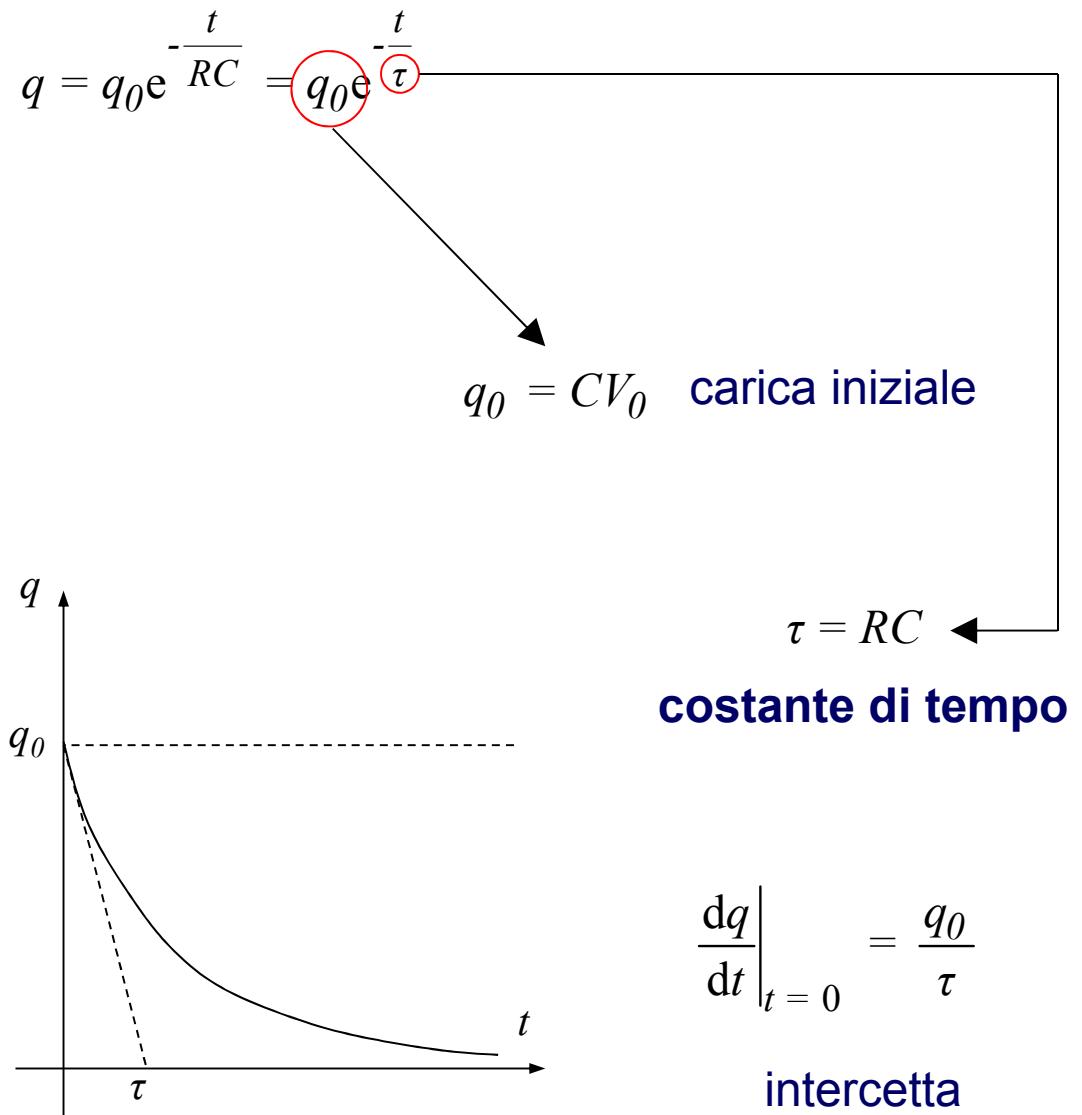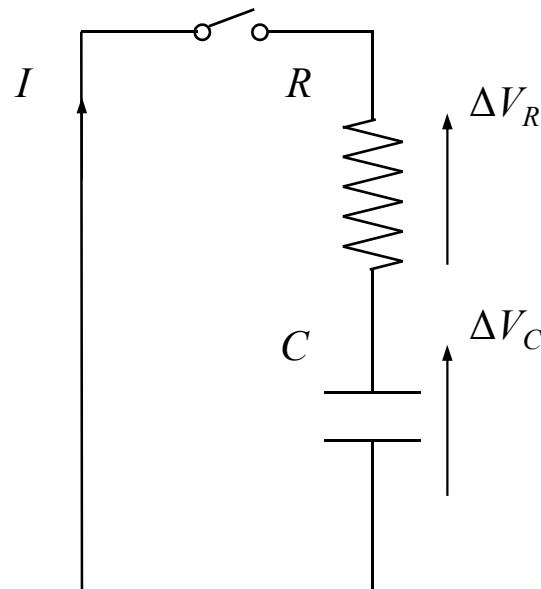Circuiti in transitorio: scarica del condensatore




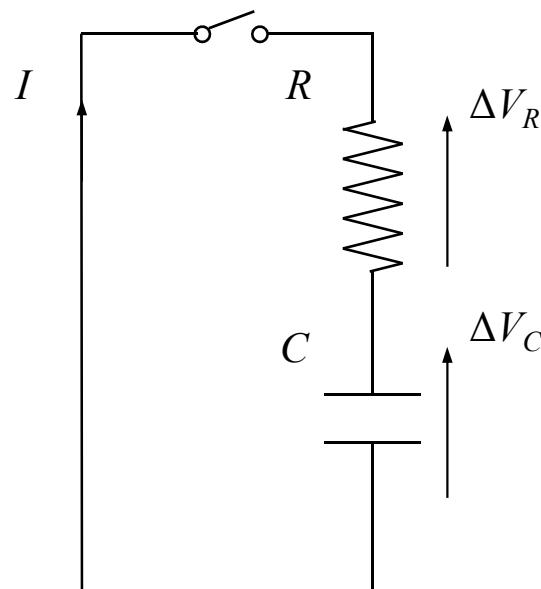Circuiti in transitorio: scarica del condensatore



$$\Delta V_C = \frac{q}{C} = \frac{q_0}{C} e^{-\frac{t}{\tau}} = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$
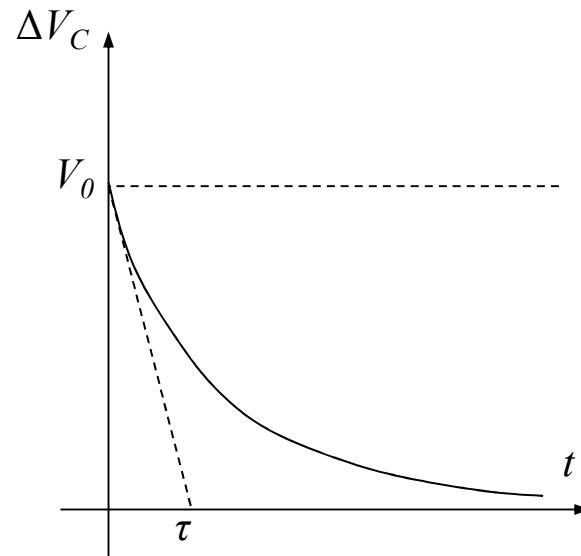
$$V_0 = \frac{q_0}{C} \quad \text{tensione iniziale}$$




$$W_C = \frac{1}{2} C V_0^2$$

energia rilasciata




Circuiti in transitorio: scarica del condensatore

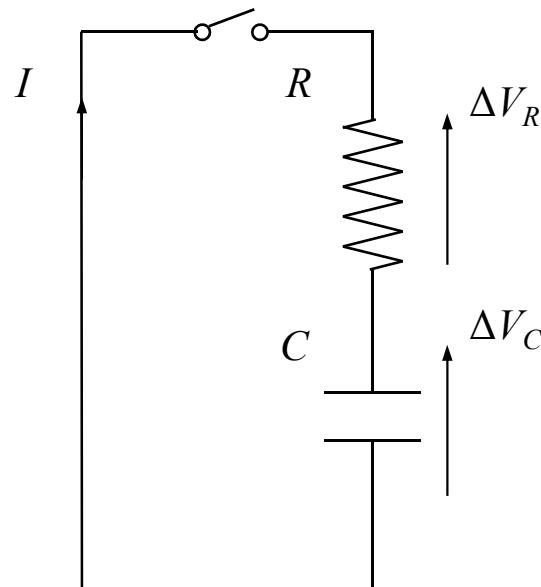
$$I = \frac{dq}{dt} = -q_0 \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = -\frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = -I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$


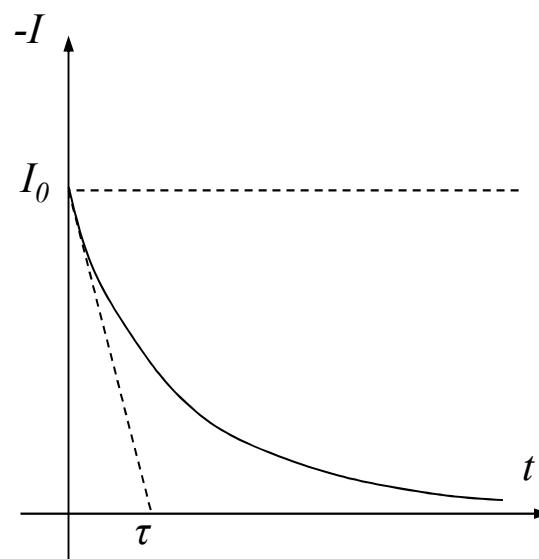
$$I_0 = \frac{V_0}{R} \quad \text{corrente iniziale}$$




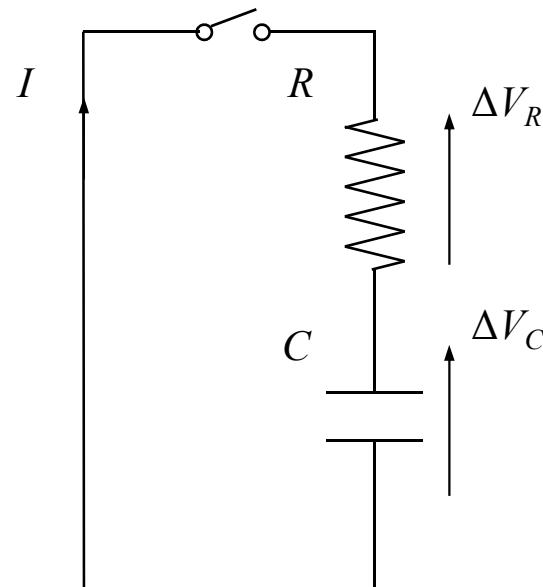Circuiti in transitorio: scarica del condensatore



$$\Delta V_R = RI = -RI_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = -V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$
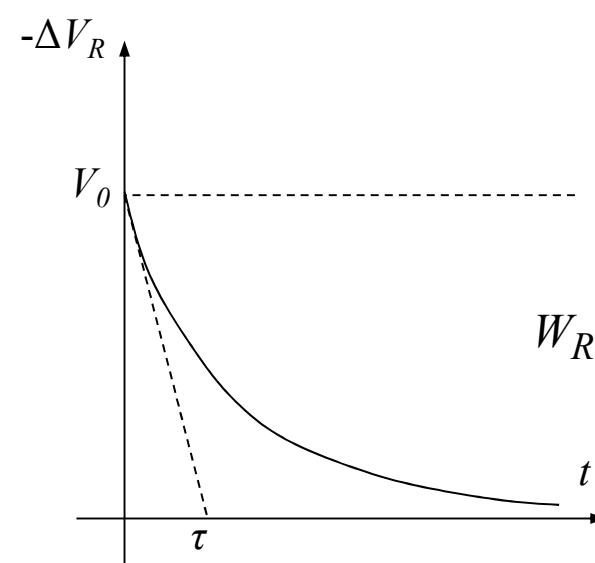
$$V_0 = RI_0 \quad \text{tensione iniziale}$$





$$W_R = \int_0^{\infty} RI^2 dt = \frac{1}{2} C V_0^2 = W_C$$

energia dissipata



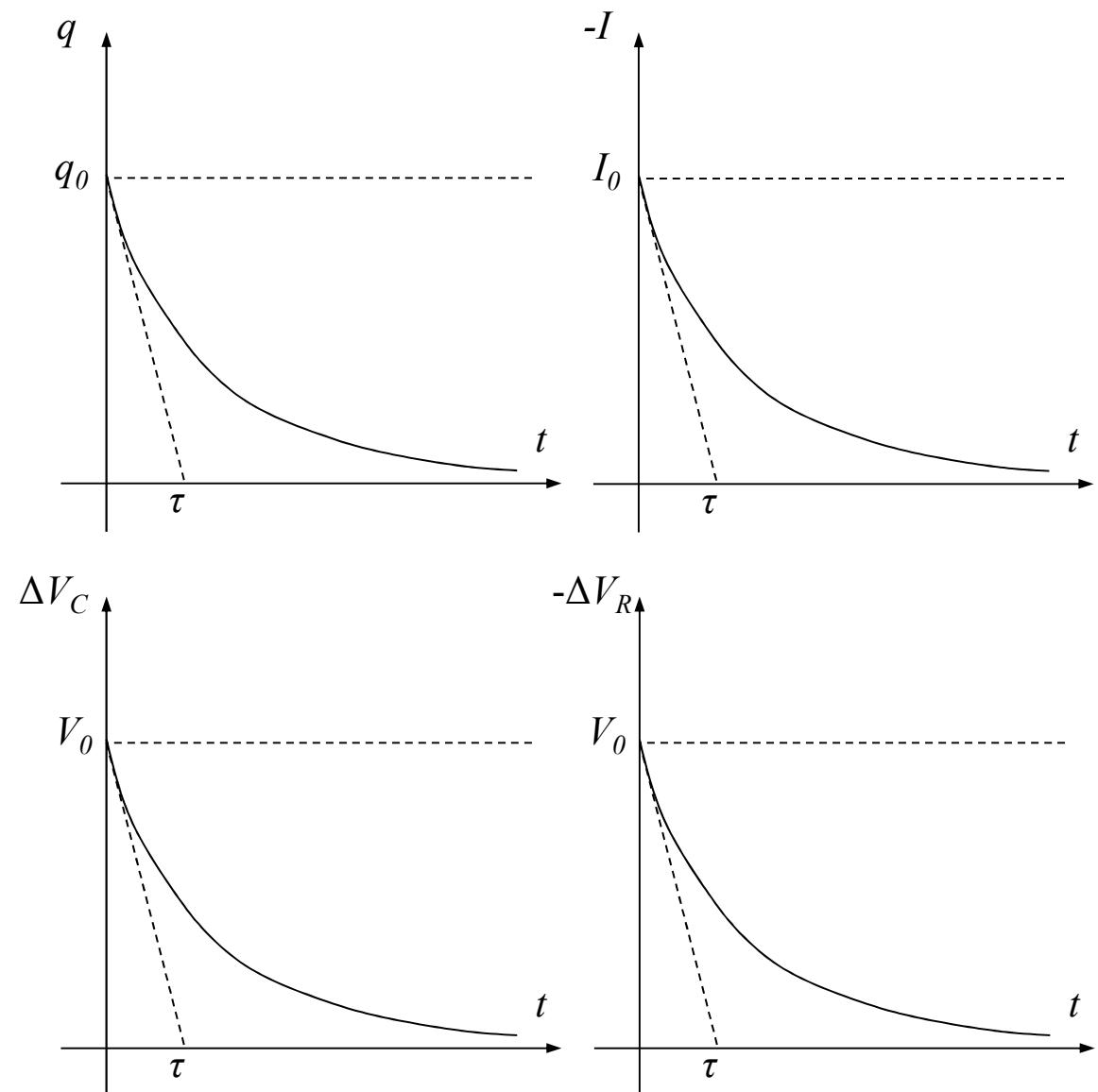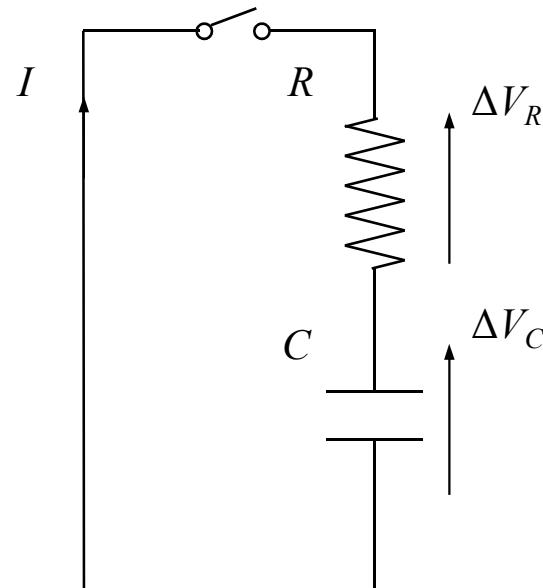Circuiti in transitorio: scarica del condensatore




Circuiti in transitorio: carica dell'induttore

circuito RL

$$V_0 = \Delta V_R + \Delta V_L = RI + L \frac{dI}{dt}$$

legge di Kirchhoff

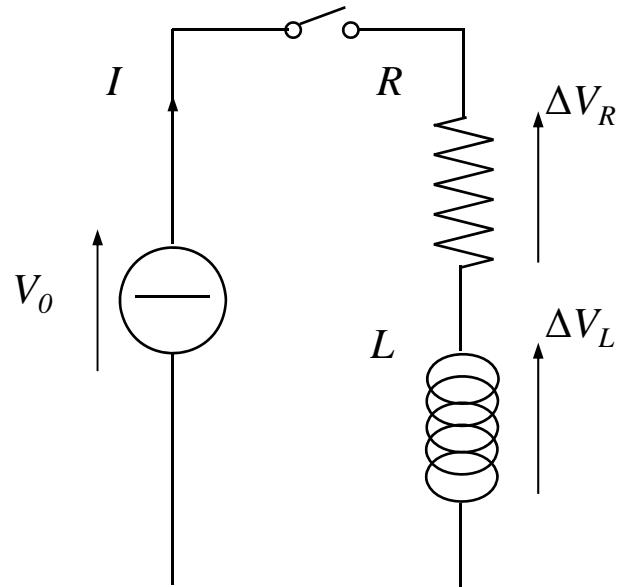


$$\int_0^I \frac{dI}{V_0 - RI} = \frac{1}{L} \int_0^t dt$$

$$-\frac{1}{R} \ln \left(\frac{V_0 - RI}{V_0} \right) = \frac{1}{L} t$$

$$I = \frac{V_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$



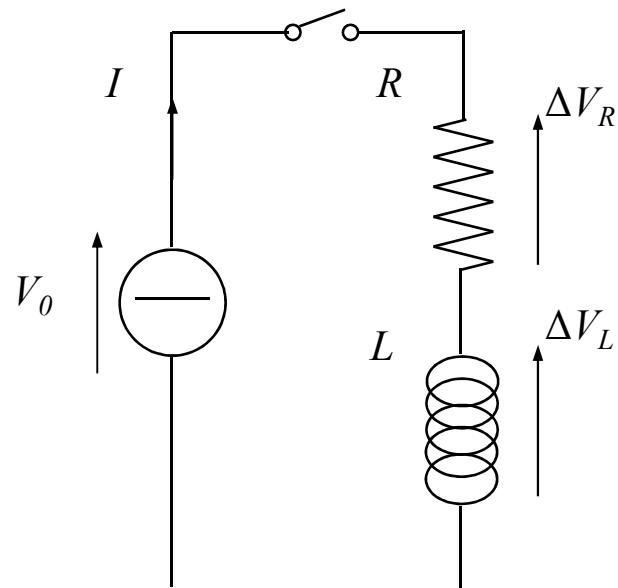Circuiti in transitorio: carica dell'induttore




$$I = \frac{V_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$I_0 = \frac{V_0}{R} \quad \text{corrente finale}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

costante di tempo

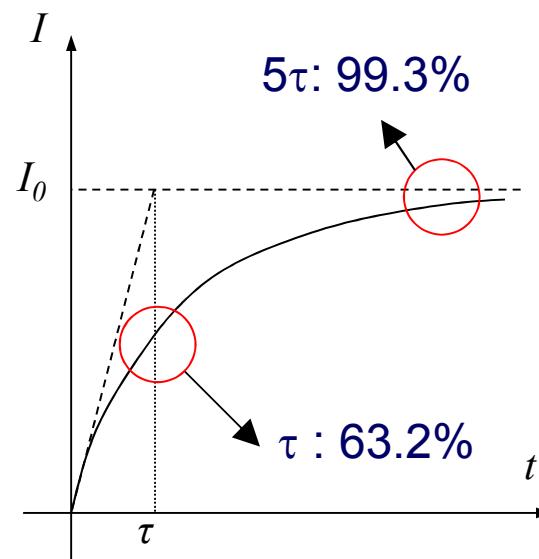

$$\left. \frac{dI}{dt} \right|_{t=0} = \frac{I_0}{\tau}$$



intercetta



Circuiti in transitorio: carica dell'induttore

$$\Delta V_L = L \frac{dI}{dt} = LI_0 \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$
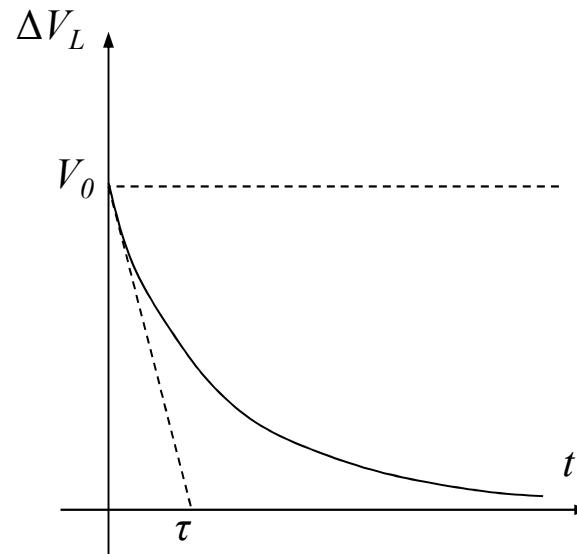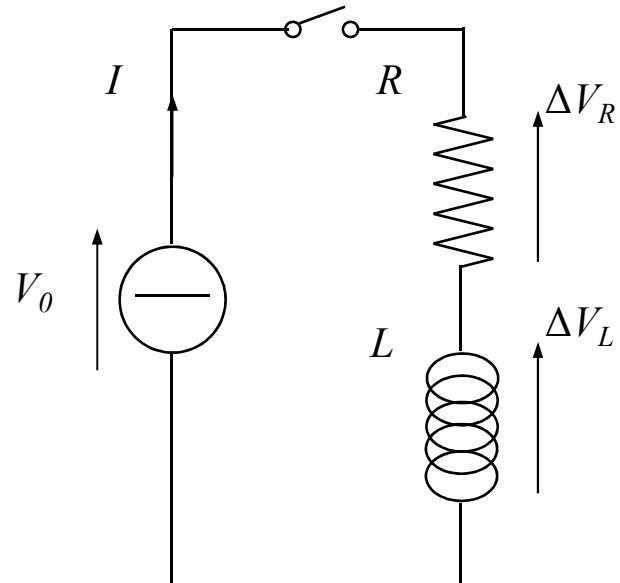
$$V_0 = RI_0 \quad \text{tensione iniziale}$$




$$W_L = \frac{1}{2} L I_0^2$$

energia accumulata




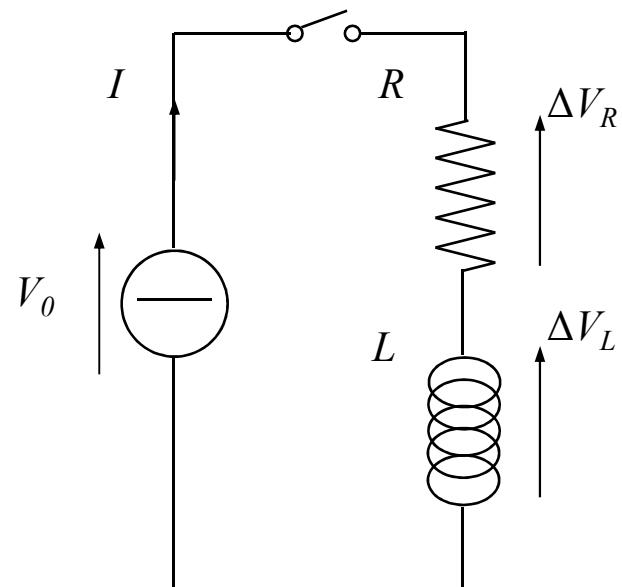Circuiti in transitorio: carica dell'induttore







$$\Delta V_R = RI = RI_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$V_0 = RI_0$ tensione finale

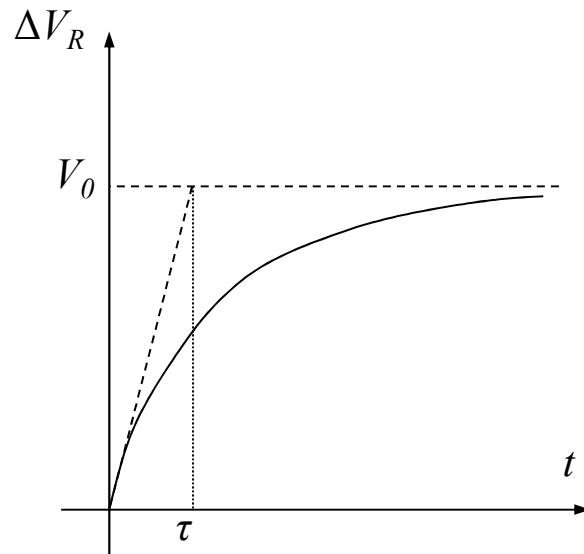

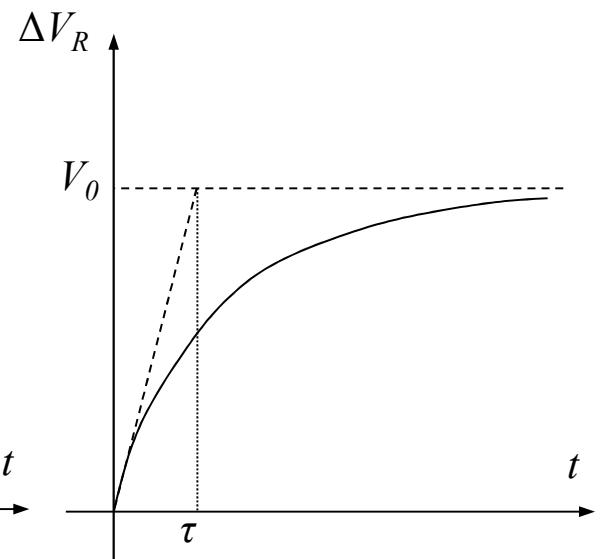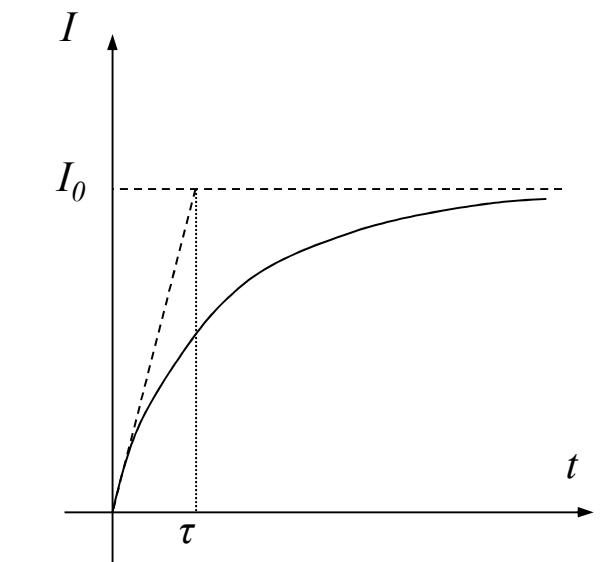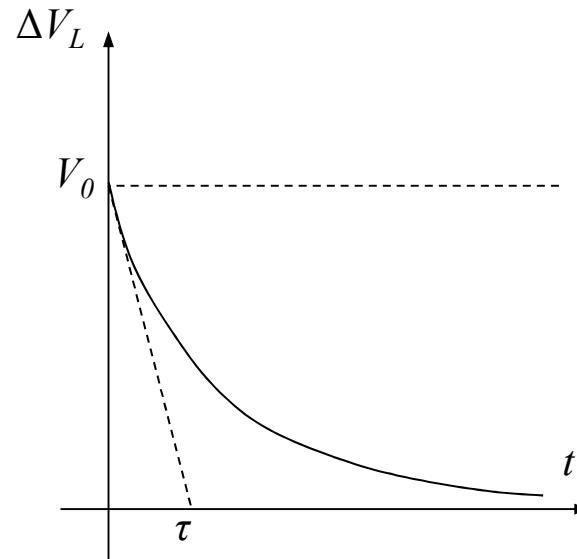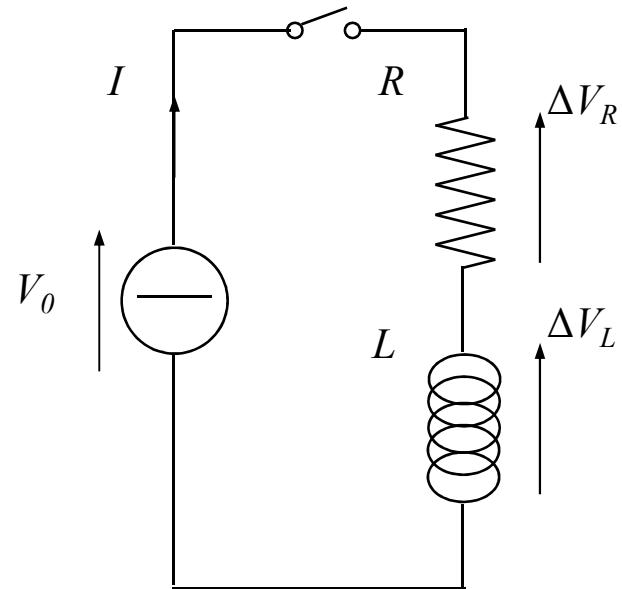Circuiti in transitorio: carica dell'induttore




Circuiti in transitorio: scarica dell'induttore

circuito RL

$$\Delta V_R + \Delta V_L = RI + L \frac{dI}{dt} = 0$$

legge di Kirchhoff

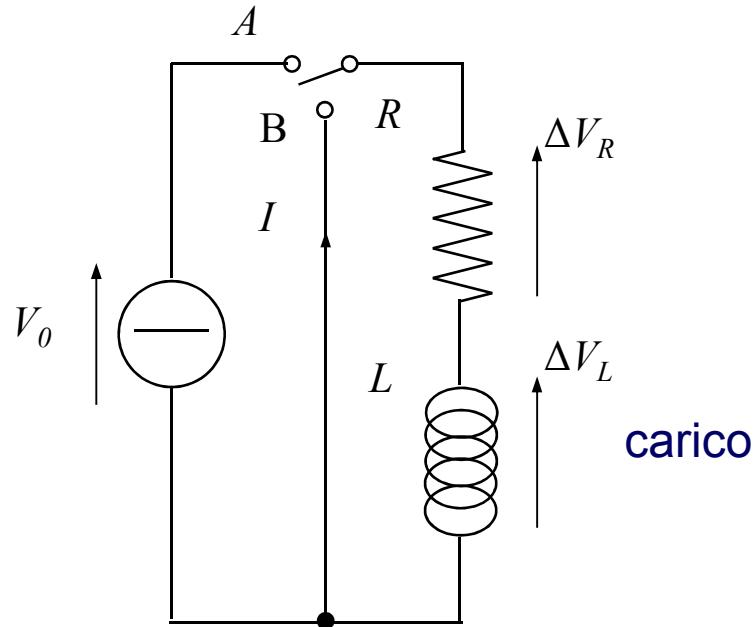


$$\int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = -\frac{R}{L} \int_0^t dt$$

$$\ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\frac{R}{L}t$$

$$I = I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$



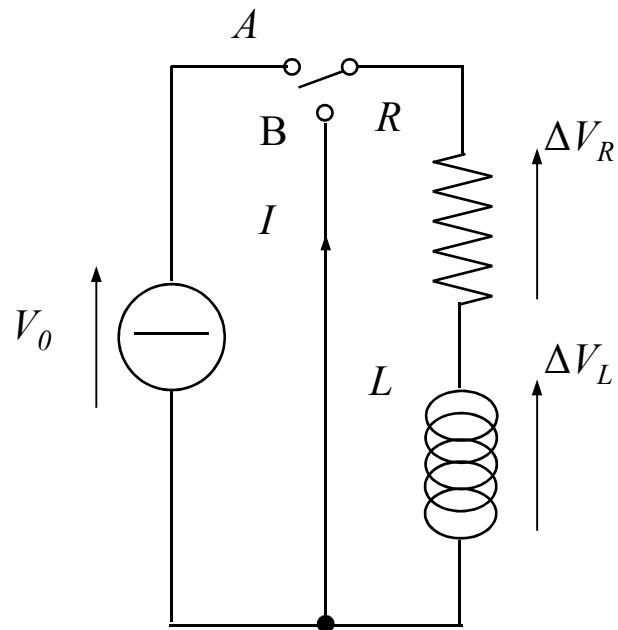Circuiti in transitorio: scarica dell'induttore




$$I = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$I_0 = \frac{V_0}{R} \quad \text{corrente iniziale}$$

extracorrente di apertura

$$\tau = \frac{L}{R}$$

costante di tempo

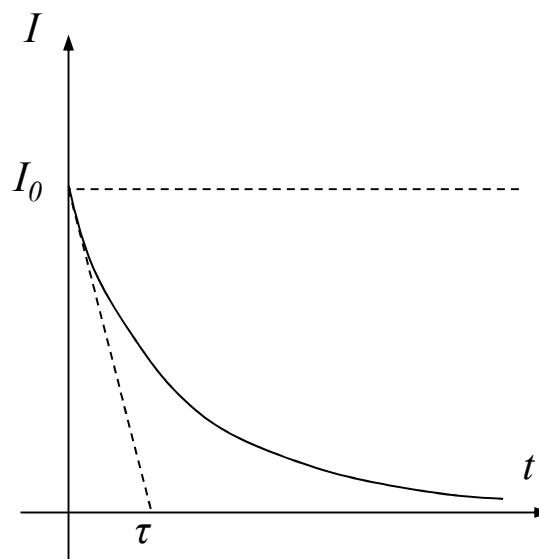


$$\left. \frac{dI}{dt} \right|_{t=0} = \frac{I_0}{\tau}$$

intercetta




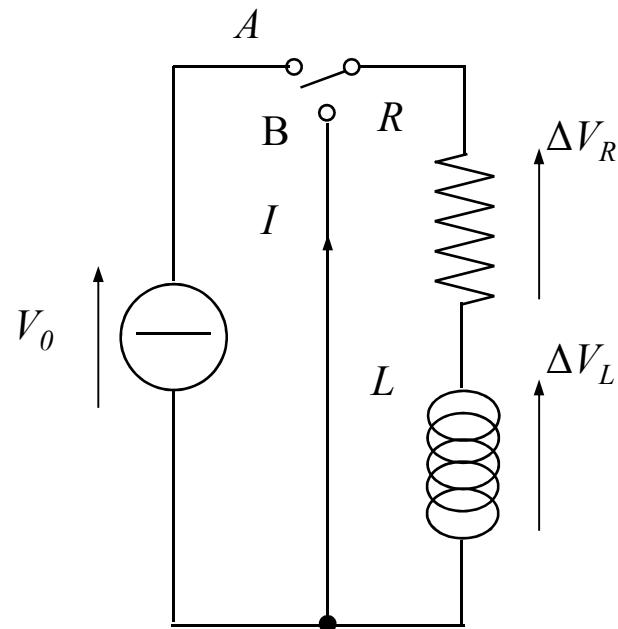Circuiti in transitorio: scarica dell'induttore



$$\Delta V_L = L \frac{dI}{dt} = -LI_0 \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = -V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$-V_0 = RI_0$ tensione iniziale

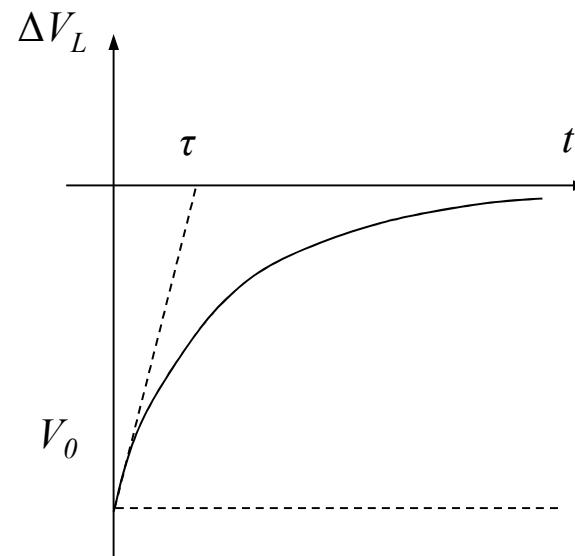


$$W_L = \frac{1}{2} L I_0^2$$

energia rilasciata




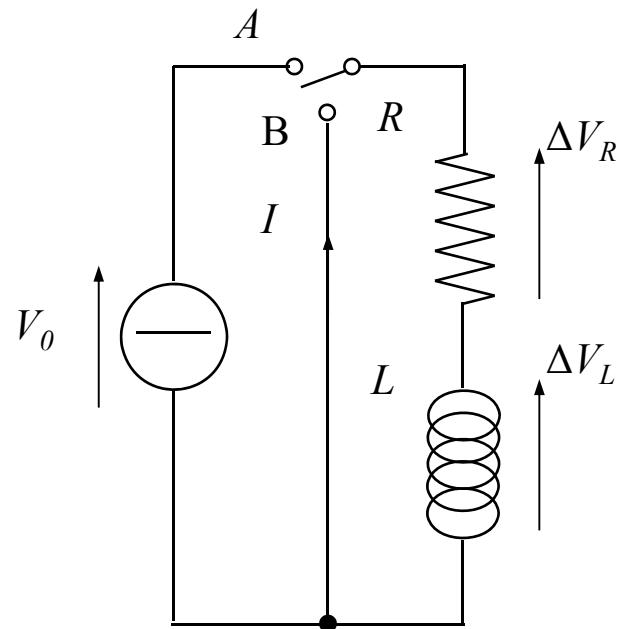Circuiti in transitorio: scarica dell'induttore



$$\Delta V_R = RI = RI_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$V_0 = RI_0$ tensione iniziale



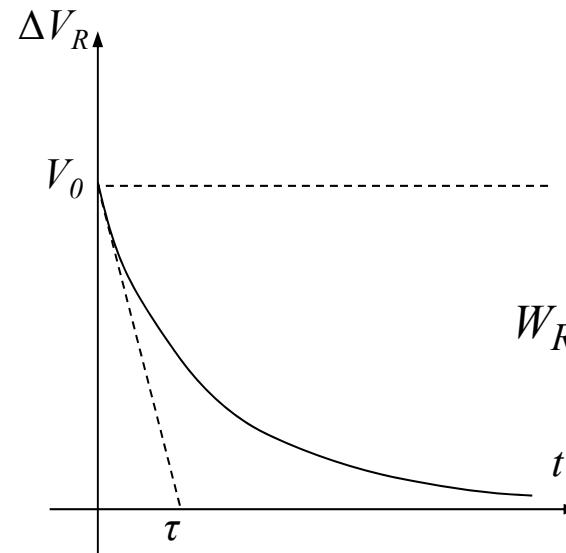


$$W_R = \int_0^\infty RI^2 dt = \frac{1}{2} L I_0^2 = W_L$$

energia dissipata



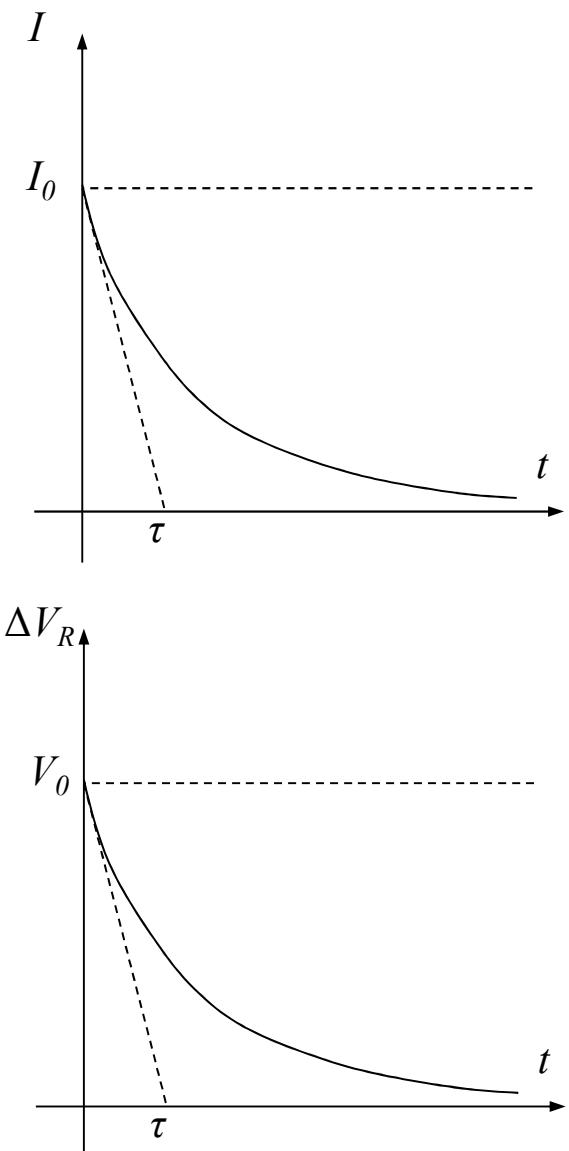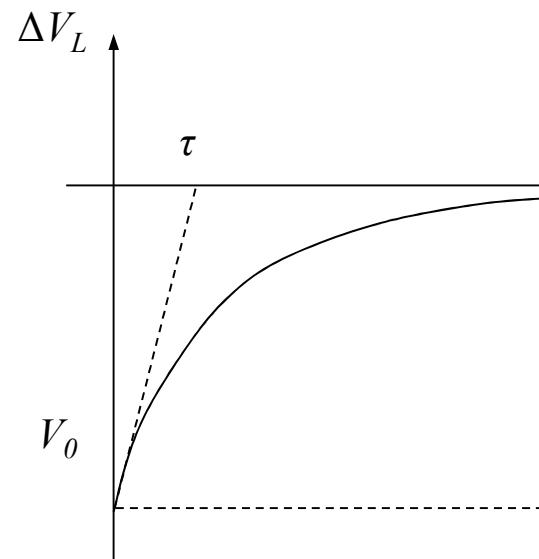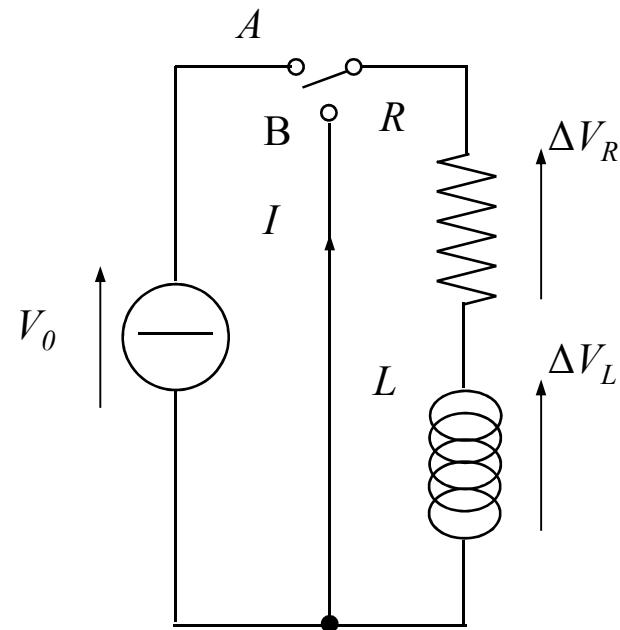
Circuiti in transitorio: scarica dell'induttore



Circuiti oscillanti: oscillatore ideale

circuito LC
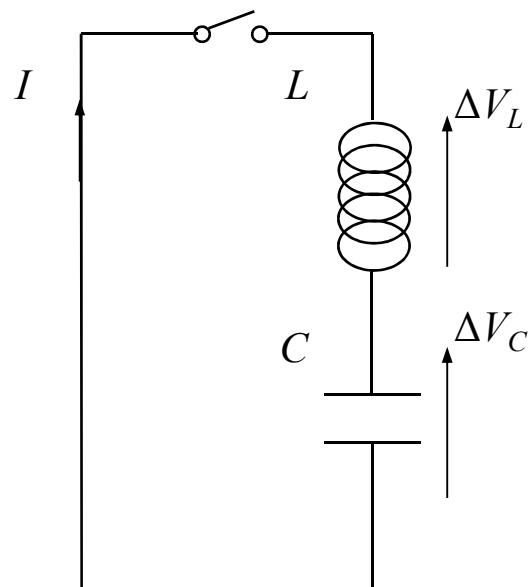
$$\Delta V_L + \Delta V_C = L \frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} = L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0$$



$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0$$

$$q = q_0 \sin(\omega_0 t - \varphi)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

pulsazione propria



POLITECNICO MILANO 1863

Maurizio Zani

Circuiti oscillanti: oscillatore reale smorzato

circuito RLC

